

8-6 解:

负电阻系数 温度 热敏电阻的伏安特性:

小电流范围内, 电压与电流成正比, 符合欧姆定律。此时电流小, 电阻发热不显著, 温度变化可忽略, 阻值基本不变。

当电流增大到一定程度时, 由于电流通过电阻产生焦耳热, 使温度升高, 而负电阻温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而减小, 导致电压降低。即在大电流区电压随电流增加而下降。

用途: 可用于低温测量、过流保护、温度补偿电路等

8-7 解:

假设测温范围为  $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ , 热敏电阻阻值在  $25^{\circ}\text{C}$  时为  $R_{T_0} = 10\text{k}\Omega$

~~25°C 时~~ 热敏电阻阻值为  $R_T = R_{T_0} e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$

又  $25^{\circ}\text{C}$  时  $T_0 = 298.15\text{K}$   $\beta = 3950\text{K}$ , 则  $R_T = 10 e^{3950(\frac{1}{T} - \frac{1}{298.15})} \text{k}\Omega$

最佳线性化条件为  $R_s = R_{T_0}$ , 因此选择  $R_s = 10\text{k}\Omega$

$$\text{输出电压 } U_0 = U_i \frac{R_s}{R_s + R_T}$$

$$t_1 = 15^{\circ}\text{C} \text{ 时 } T_1 = 288.15\text{K} \quad R_{T_1} = 15.84\text{k}\Omega \quad U_{01} = 2.32\text{V}$$

$$t_2 = 20^{\circ}\text{C} \text{ 时 } T_2 = 293.15\text{K} \quad R_{T_2} = 12.54\text{k}\Omega \quad U_{02} = 2.66\text{V}$$

$$t_3 = 30^{\circ}\text{C} \text{ 时 } T_3 = 303.15\text{K} \quad R_{T_3} = 8.04\text{k}\Omega \quad U_{03} = 3.33\text{V}$$

$$t_4 = 35^{\circ}\text{C} \text{ 时 } T_4 = 308.15\text{K} \quad R_{T_4} = 6.51\text{k}\Omega \quad U_{04} = 3.63\text{V}$$

$$t_0 = 25^{\circ}\text{C} \quad T_0 = 298.15\text{K} \text{ 时 } U_{00} = 3\text{V}$$

线性度计算:

$$y_{FS} = U_{04} - U_{01} = 1.31\text{V}$$

由端点拟合成得到直线方程:


$$U_0 = 0.0655T - 16.553825$$

$$U_{15} = 2.32\text{V} \quad U_{20} = 2.6475\text{V}$$

$$U_{25} = 2.975\text{V} \quad U_{30} = 3.3025\text{V}$$

$$U_{35} = 3.63\text{V} \quad \Delta L_{\max} = 0.025\text{V}$$
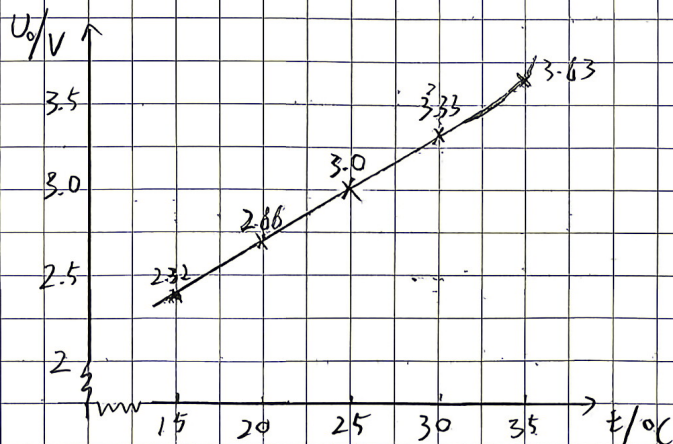
$$Y_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{y_{FS}} \times 100\% = \pm 1.91\%$$





8-8 解:

$$\begin{cases} R_e = \frac{R_T R_p}{R_T + R_p} = \frac{R_p}{1 + \frac{R_p}{R_T}} \\ R_T = A \cdot e^{\frac{B}{T}} \end{cases}$$

$$R_e = \frac{R_p}{1 + \frac{R_p}{A} e^{-\frac{B}{T}}}$$

其中 A, B 分别为材料常数  
T 为绝对温度

取  $R_p = R_{T_0} = 40 \Omega$   $B = 3950 K$   $T_{mid} = 40^\circ C$   $t_{mid} = 40^\circ C$   $T_{mid} = 313.15 K$

则  $R_T = R_{T_0} e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{mid}})}$

即  $R_T = 40 e^{3950(\frac{1}{T} - \frac{1}{313.15})} \Omega$

采用端点拟合

$R_{20} = t_1 = 20^\circ C$   $T_1 = 293.15 K$  时  $R_{20} = 94.58 \Omega$

$t_2 = 60^\circ C$   $T_2 = 333.15 K$  时  $R_{60} = 18.76 \Omega$

得到直线:  $R_T' = -1.8955 T + 650.245825$

一般  $\Delta L_{max}$  出现在中间, 计算得到

$R_{35} = 49.08 \Omega$

$R_{35}' = 66.1475 \Omega$   $\Delta L_{35} = 17.0675 \Omega$

$R_{40} = 40 \Omega$

$R_{40}' = 56.67 \Omega$   $\Delta L_{40} = 16.67 \Omega$

$R_{45} = 32.81 \Omega$

$R_{45}' = 47.1925 \Omega$   $\Delta L_{45} = 14.3825 \Omega$

$R_{37} = 45.19 \Omega$

$R_{37}' = 62.3565 \Omega$   $\Delta L_{37} = 17.1665 \Omega$

$R_{36} = 47.09 \Omega$

$R_{36}' = 64.252 \Omega$   $\Delta L_{36} = 17.162 \Omega$

则取  $\Delta L_{max} = \Delta L_{37} = 17.1665 \Omega$

$V_{FS} = R_{60} - R_{20} = -75.82 \Omega$

$\gamma_L = \pm \frac{\Delta L_{max}}{V_{FS}} \times 100\% = 22.64\%$

串联线性化电路能在宽温度范围内获得较好的线性电压输出, 适合远距离传输

并联线性化电路直接改变总阻值, 电路结构简单但线性度不如串联电路, 且输出阻抗随温度变化较大, 更适合对线性度要求不高的场景